

09.06.2021

Oświadczam, że niniejsza praca stanowiąca podstawę do uznania efektów uczenia się została wykonana przez mnie samodzielnie.

Zadanie 1.

Zad. 1 (4,5 p.)


Obliczyć punkt pracy oporu nieliniowego R_N .





$$\begin{aligned} E_1 &= 2.5 \text{ V} & R_N: \\ E_2 &= 10 \text{ V} & i = a |u_N| |u_N| \\ J &= 1.5 \text{ mA} & a = 0.06 \text{ mA/V}^2 \\ R_1 &= 5 \text{ k}\Omega \\ R_2 &= 10 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

\Rightarrow

E_T :

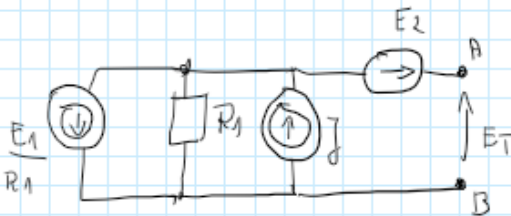

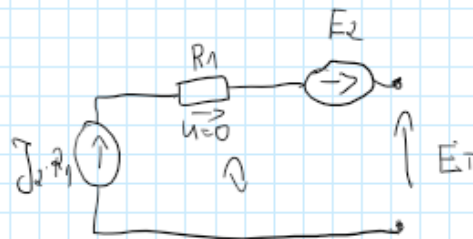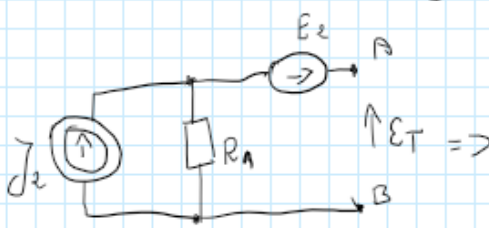
$$J_2 = \frac{E_1}{R_1} + J = \frac{2.5}{5} + 1.5 = 0.5 + 1.5 = 2 \text{ mA}$$



$$J_2 R_1 + E_2 = E_T$$

$$E_T = 1.5 + 10 = 11.5 \text{ [V]}.$$

R_W :

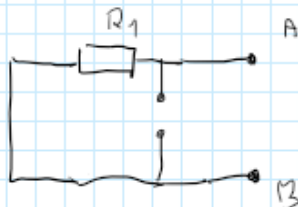

$$R_W = R_1 = 5 \text{ k}\Omega$$



$$I_N = \frac{E_T}{R_W} = \frac{15}{5} = 3 \text{ mA}$$



$$R_X = (R_W || R_2) = \frac{R_W \cdot R_2}{R_W + R_2} = \frac{10 \cdot 5}{10 + 5} = \frac{50}{15} = \frac{10}{3} \text{ k}\Omega$$



$$I_N = I_X + i_N = I_X + a U_N^2$$

$$U_X = U_N \Rightarrow I_X = \frac{U_N}{R_X}$$

$$R_N:$$

$$i = a U_N |U_N|$$

$$a = 0.06 \text{ mA/V}^2$$

$$I_N = \frac{U_N}{R_X} + a U_N^2$$

$$0.06 U_N^2 + \frac{3}{10} U_N - 3 = 0 \quad | \cdot 100$$

$$6 U_N^2 + 30 U_N - 300 = 0$$

$$\Delta = 900 + 4 \cdot 6 \cdot 300 = 900 + 7200 = 8100$$

$$\sqrt{\Delta} = 90$$

$$U_N = \frac{-30 + 90}{12} = \frac{60}{12} = \underline{5 \text{ V}}$$

Liczymy tylko dodatnie U_N , bo nasze i_N w układzie jest i_{N0} .

$$i_N = 0.06 \cdot 5^2 = 0.06 \cdot 25 = 1.5 \text{ mA}$$




Pkt. pracy: $W(5 \text{ V}, 1.5 \text{ mA})$

Zadanie 2.


Zad. 2 (4,5 p.)

Obliczyć dla jakiej wartości oporu R_4 w całym obciążeniu (na prawo od zacisków AB) wydzielili się najmniejsza moc. Obliczyć tę moc.

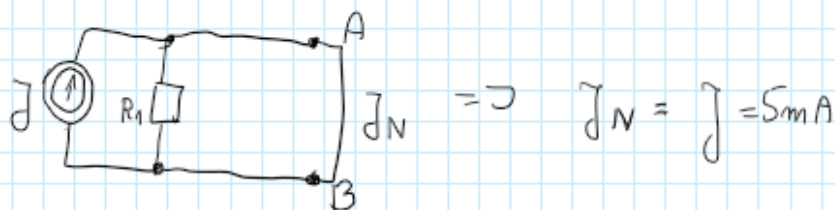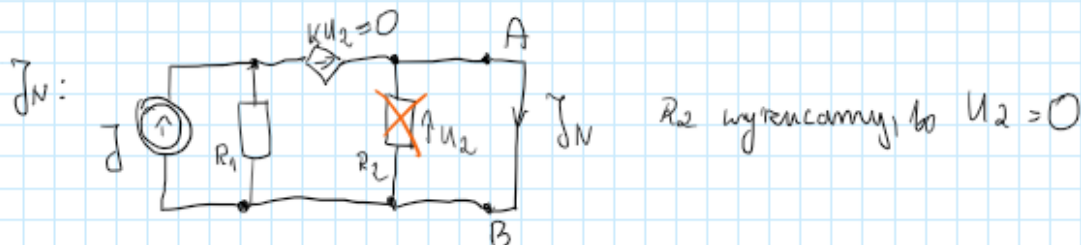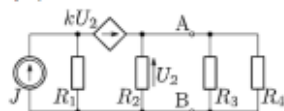$J = 5 \text{ mA}$
 $k = 0.25 \text{ V/V}$
 $R_1 = 9 \text{ k}\Omega$
 $R_2 = 6 \text{ k}\Omega$
 $R_3 = 6 \text{ k}\Omega$



R_W :

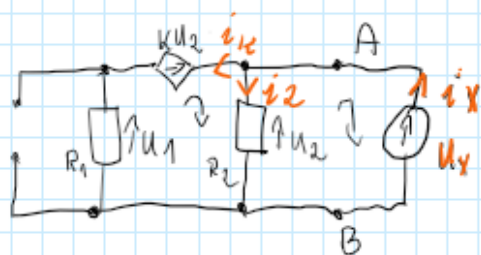

$$i_x = i_k + i_2$$

$$U_1 + kU_2 - U_2 = 0 \Rightarrow 4U_1 - 3U_2 = 0$$

$$U_2 = U_x \Rightarrow i_2 = \frac{U_x}{R_2}$$

$$4U_1 = 3U_2$$

$$4 \cdot R_1 \cdot i_k = 3 \cdot R_2 \cdot i_2$$

$$i_k = \frac{3R_2 i_2}{4R_1}$$

$$i_X = \left(\frac{3R_2}{4R_1} + 1 \right) i_2 = \left(\frac{3R_2}{4R_1} + 1 \right) \cdot \frac{U_X}{R_2} = \left(\frac{3R_2}{4R_1R_2} + \frac{1}{R_2} \right) U_X$$

$$R_W = \frac{U_X}{i_X} = \frac{1}{\frac{3R_2}{4R_1R_2} + \frac{1}{R_2}} = \frac{1}{\frac{1}{4 \cdot 8 \cdot 2} + \frac{1}{8}} = \frac{1}{\frac{1}{12} + \frac{1}{8}} = \frac{12}{3} = 4 \text{ k}\Omega$$



Największa moc wydzielona jest jeśli

$$R_W = \underbrace{(R_3 \parallel R_4)}_{R_0}$$


$$\frac{R_3 \cdot R_4}{R_3 + R_4} = 4$$

$$\frac{6R_4}{6 + R_4} = 4 \quad | \cdot (6 + R_4)$$

$$6R_4 = 24 + 4R_4$$

$$2R_4 = 24$$

$$\underline{R_4 = 12 \text{ k}\Omega}$$

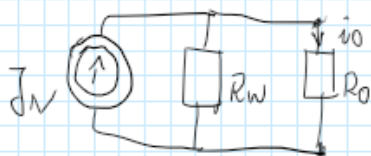

Z dzielnika prądowego:

$$i_0 = I_N \cdot \frac{R_W}{R_0 + R_W} = 5 \cdot \frac{4}{8} = \frac{5}{2} \text{ mA}$$

$$P_0 = U_0 \cdot I_0 = I_0^2 \cdot R_0 = \left(\frac{5}{2} \right)^2 \cdot 4 = \frac{25}{1} \cdot 4 = 25 \text{ mW}$$

$$U = I \cdot R$$

$$\underline{P_0 = 25 \text{ mW}}$$

