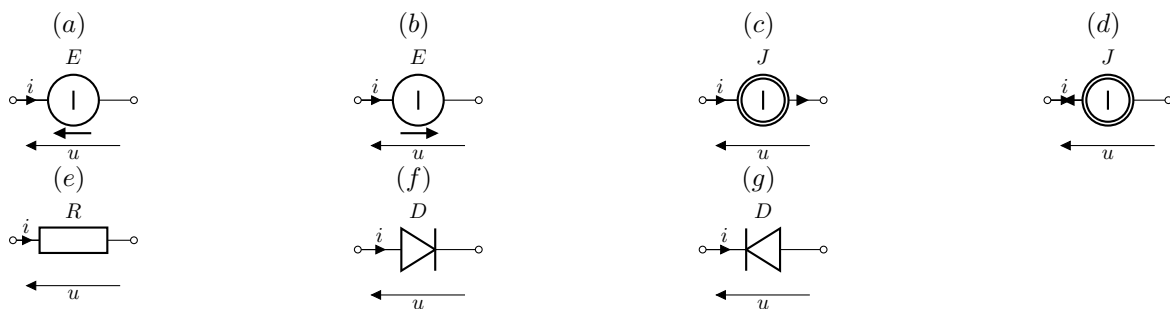


PELP1 Z11 Składanie charakterystyk elementów

Zadanie 1. Narysować charakterystyki napięciowo-prądowe $i = f(u)$ elementów. Przyjąć, że dioda D ma charakterystykę zwarcio-rozwarciovą.



Zadanie 2. Wyznaczyć graficznie charakterystykę $i = f(u)$ pokazanych poniżej dwójników. Przyjąć, że dioda D ma charakterystykę zwarcio-rozwarciovą.

