
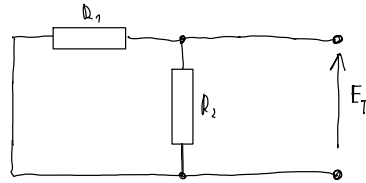
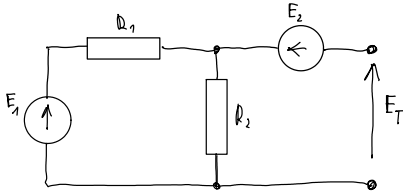





Laby 3

poniedziałek, 18 grudnia 2023 21:37

zad 1

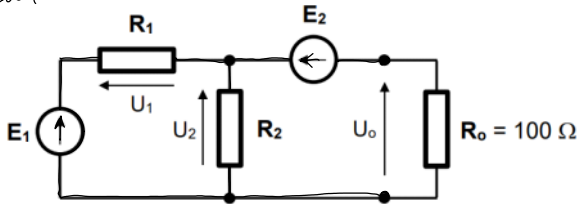
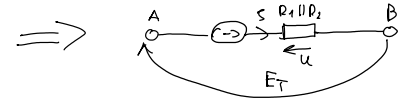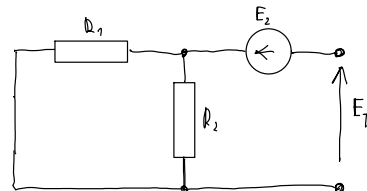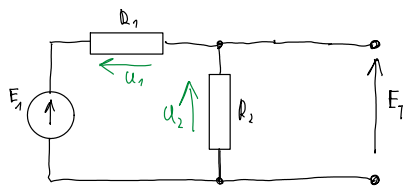
$$R_w = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$



$$I = 0, U = 0$$

$$E_2 + E_{T2} = 0$$

$$E_{T2} = -E_2$$

$$E_T = U_2$$

$$U_2 = E_1 \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$




$$E_{T1} = E_1 \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$E_T = E_1 \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} - E_2 = 58V \cdot \frac{9800\Omega}{9850\Omega} - 29,5V = \frac{58}{6}V$$



$$R_w = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{5800 \cdot 2950}{5800 + 2950} = 1966 \frac{2}{3} \Omega$$


$$U_0 = E_T \cdot \frac{R_0}{R_w + R_0} = \frac{58}{6}V \cdot \frac{100}{2066 \frac{2}{3}} = \frac{58}{129}V$$

zad 2

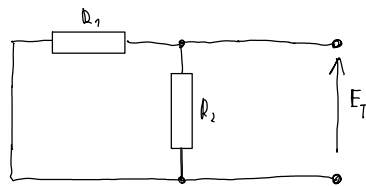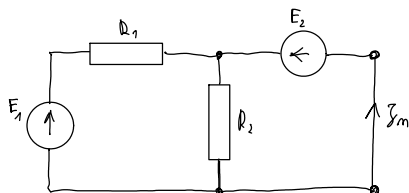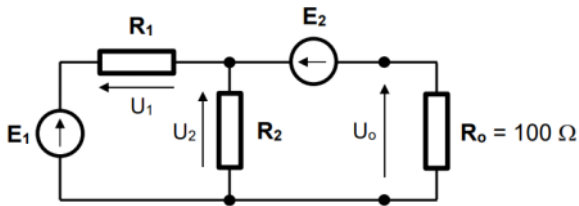
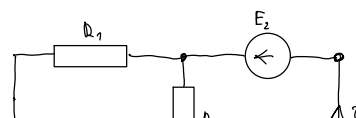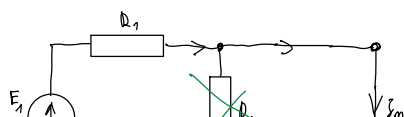
$$R_w = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$



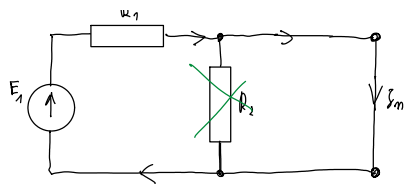



$$I_{m1} = \frac{E_1}{R_1}$$

$$R_w = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = 1866 \frac{2}{3} \Omega$$

$$I_m = \frac{R_1 + R_2}{R_1 \cdot R_2} \cdot E_2 - \frac{1}{R_1} \cdot E_1 = -0,005 A = -5 mA$$

$$I_0 = I_m \cdot \frac{R_w}{R_0 + R_w} = 5 mA \cdot \frac{1866 \frac{2}{3}}{2066 \frac{2}{3}} = \frac{295}{62} mA$$
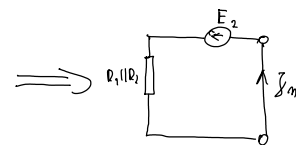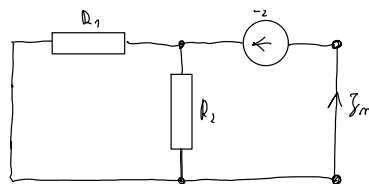
$$U_0 = I_m \cdot \frac{R_w}{R_0 + R_w} \cdot R_0 = \frac{19750}{31} mV$$



$$R_1 || R_2 = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

$$I_{m2} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 \cdot R_2} \cdot E_2$$