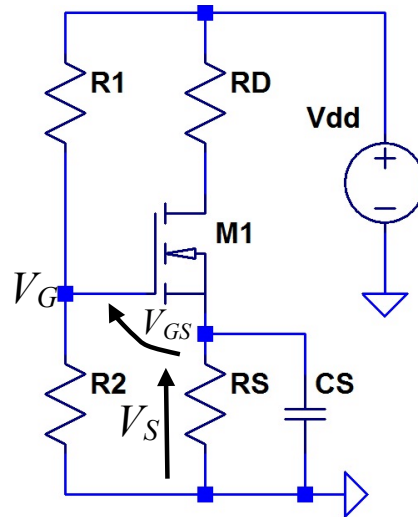


Zad.10. Obliczyć wartości rezystancji  $R_1, R_2, R_D, R_S$  w układzie zasilania wzmacniacza WS z tranzystorem MOSFET dla następujących parametrów



Rys.1. Układ

Nr w tabeli 1 to reszta z dzielenia przez 3 ostatniej cyfry indeksu

Tabela 1. Dane do zadania

Nr	0	1	2
$I_{R2}$ [uA]	10	15	5
$V_{DD}$ [V]	10	12	8
$V_{DS}$ [V]	4	7	4
$I_D$ [mA]	10	5	2
$V_{GS}$ [V]	1.2	1.5	1
$V_G$ [V]	2	3	2